

# 0810749 張君實 Report

## 1. Finish the truth table for Decoder.

Instr	RW	B	J	WB[1,0]	MR	MW	Src[A,B]	Op[1,0]
R-type	1	0	0	00	0	0	X0	1X
addi	1	0	0	00	0	0	X1	00
Load	1	0	0	01	1	0	X1	00
Store	0	0	0	XX	0	1	X1	00
Branch	0	1	0	XX	0	0	00	01
JAL	1	0	1	1X	0	0	0X	XX
JALR	1	0	1	1X	0	0	1X	XX


## 2. What's the problem you encounter?

大概是花了許多時間才把表生出來吧，我到網路上查表，有些表找不到，只好直接打開測資讀每一行指令的意思，再看他們指令的 `opcode` 或 `func7`，`func3`。最後確認表沒錯才開始寫 `code`。因為我寫完 `code` 後把 `debug` 交給另一個組員，所以才一直確認表有沒有錯。

## 3. Your implement detail.

以下是實作細節，助教寫好的部分就不贅述。

(1) `simple_single_cpu`

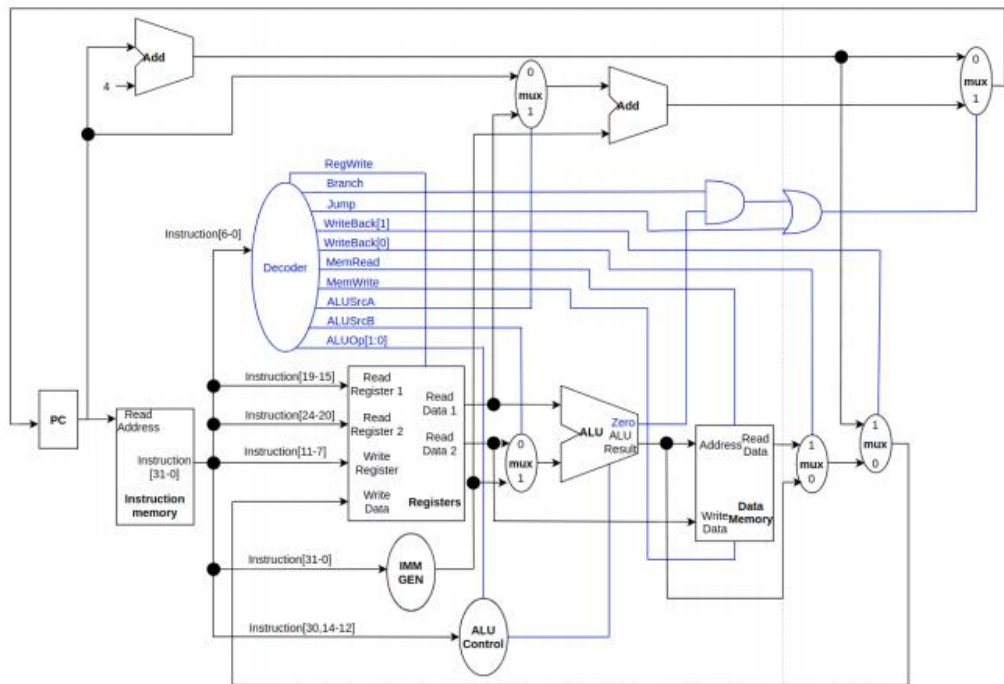

照著助教給的圖接線

## (2) alu

```

module alu(
    input          rst_n,          // negative reset          (input)
    input signed [32-1:0] src1,    // 32 bits source 1      (input)
    input signed [32-1:0] src2,    // 32 bits source 2      (input)
    input [ 4-1:0] ALU_control,    // 4 bits ALU control input (input)
    output reg [32-1:0] result,    // 32 bits result        (output)
    output          Zero           // 1 bit when the output is 0, zero must be set (output)
);

/* Write your code HERE */
always@(*)begin
    if(rst_n) begin
        case(ALU_control)
            4'b0000: begin // and
                result <= src1 & src2;
            end
            4'b0001: begin // or
                result <= src1 | src2;
            end
            4'b0010: begin // add
                result <= src1 + src2;
            end
            4'b0110: begin // sub
                result <= src1 - src2;
            end
            4'b0111: begin // slt
                result <= (src1 < src2)? 32'b1 : 32'b0;
            end
            default: begin
                result <= 32'b0 ;
            end
        endcase
    end
    else begin
        result <= 32'b0;
    end
    end
    assign Zero = !result;
endmodule

```

這次 lab 的運算只需要用到 and,or,add,sub,slt。根據不同的 alu\_control，就對 alu 做不同運算，並透過 result 來算 zero。

### (3) alu\_ctrl

```
module ALU_Ctrl(
    input [4-1:0] instr,
    input [2-1:0] ALUOp,
    output [4-1:0] ALU_Ctrl_o
);
    reg [4-1:0] Ctrl;
    wire [2:0] func3;
    assign func3 = instr[2:0];
    wire [5:0] ctrl;
    assign ctrl = {ALUOp, instr};
    always @(*) begin
        if(ctrl[5:4]==2'b00)begin
            case(ctrl[2:0])
                3'b000: begin //addi
                    Ctrl=4'b0010;
                end
                3'b010: begin //lw sw
                    Ctrl=4'b0010;
                end
                default: begin //default
                    Ctrl=4'b0000;
                end
            endcase
        end
        else if(ctrl[5:4]==2'b01)begin //beq
            Ctrl=4'b0110;
        end
        else begin
            case(ctrl[3:0])
                4'b0000:begin //add
                    Ctrl=4'b0010;
                end
                4'b1000:begin //sub
                    Ctrl=4'b0110;
                end
                4'b0111:begin //and
                    Ctrl=4'b0000;
                end
                4'b0110:begin //or
                    Ctrl=4'b0001;
                end
                4'b0010:begin //slt
                    Ctrl=4'b0111;
                end
                default: begin //default
                    Ctrl=4'b0000;
                end
            endcase
        end
    end
    assign ALU_Ctrl_o = Ctrl;
endmodule
```

先看 **aluop** 來確認指令的 **type**。再從 **instr** 判斷是甚麼指令。判斷了甚麼指令後，就 **output** 對應的 **alu\_ctrl\_o** 給 **alu** 去做正確的運算。

### (4) decoder

```

module Decoder(
    input  [7:1:0]    instr_i,
    output            RegWrite,
    output            Branch,
    output            Jump,
    output            WriteBack1,
    output            WriteBack0,
    output            MemRead,
    output            MemWrite,
    output            ALUSrcA,
    output            ALUSrcB,
    output [2:1:0]    ALUOp
);
reg[11:1:0] decoder_o;
always @(*) begin
    case(instr_i)
        7'b0110011: begin //R-type
            decoder_o = 11'b1000000X01X;
        end
        7'b0010011: begin //addi
            decoder_o = 11'b1000000X100;
        end
        7'b0000011: begin //Load
            decoder_o = 11'b1000110X100;
        end
        7'b0100011: begin //Store
            decoder_o = 11'b0000X01X100;
        end
        7'b1100011: begin //Branch
            decoder_o = 11'b010XX000001;
        end
        7'b1101111: begin //JAL
            decoder_o = 11'b1011X000XXX;
        end
        7'b1100111: begin //JALR
            decoder_o = 11'b1011X001XXX;
        end
        default: begin//other
            decoder_o = 11'b000000000000;
        end
    endcase
end


assign RegWrite = decoder_o[10];
assign Branch = decoder_o[9];
assign Jump = decoder_o[8];
assign WriteBack1 = decoder_o[7];
assign WriteBack0 = decoder_o[6];
assign MemRead = decoder_o[5];
assign MemWrite = decoder_o[4];
assign ALUSrcA = decoder_o[3];
assign ALUSrcB = decoder_o[2];
assign ALUOp = decoder_o[1:0];
endmodule

```

在一開始我們已經寫好了表，根據 opcode，decoder 照著表輸出不同的指令。

(5) Imm\_Gen(code 太長就不附在 report 了)

## Sign-extend

 

照著表寫，根據 input opcode 判斷，r-type 就歸零，addi/load/jalr 就輸出 I-immediate，store 輸出 S-immediate，branch 輸出 B-immediate，jal 輸出 J-immediate。

(6) 運行

